

## LISTA DE EXERCÍCIOS 5 THÉVENIN

Calcular as correntes dos circuitos abaixo, através do teorema de Thévenin.

