

## LISTA DE EXERCÍCIOS 4 KIRCHHOFF

Calcular as correntes dos circuitos abaixo, através das leis de Kirchhoff.

