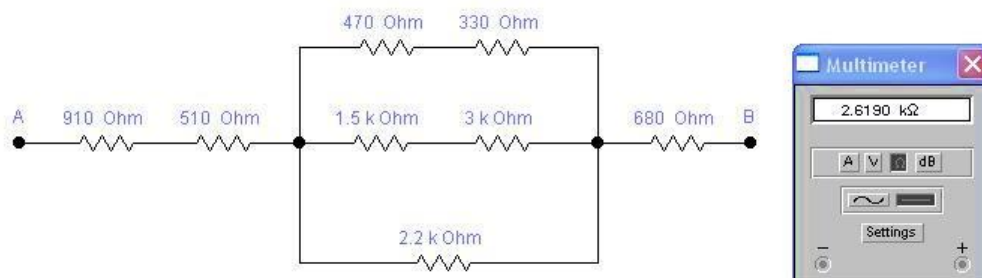



Lista de Exercícios – Associação de Resistores

Calcular a resistência total nos pontos A e B dos circuitos abaixo:


1)




2)

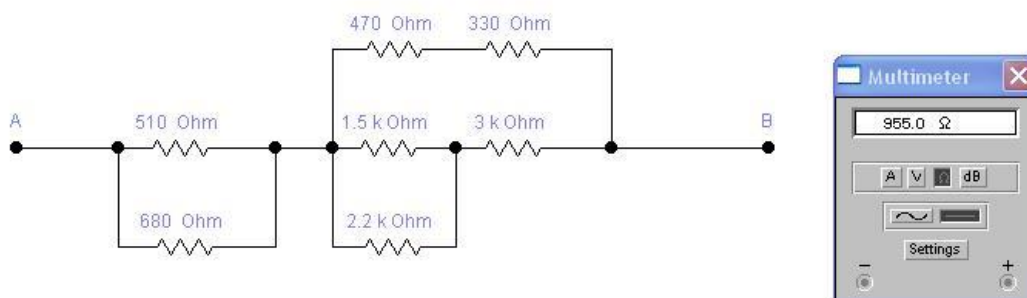



3)

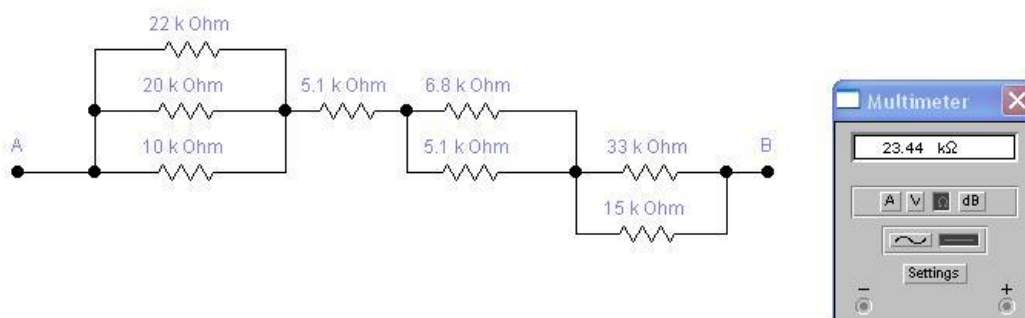

4)

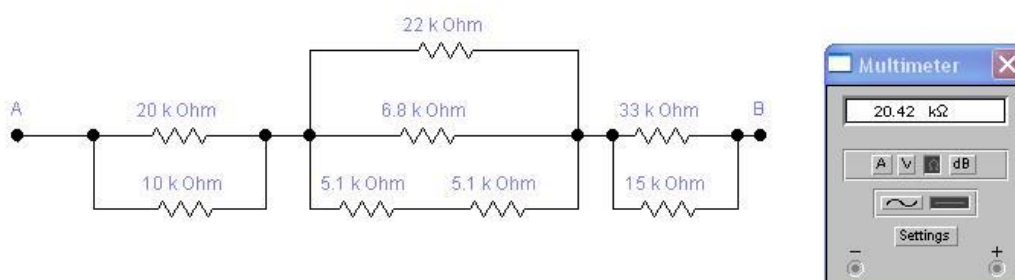

5)

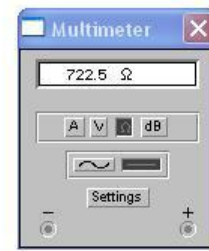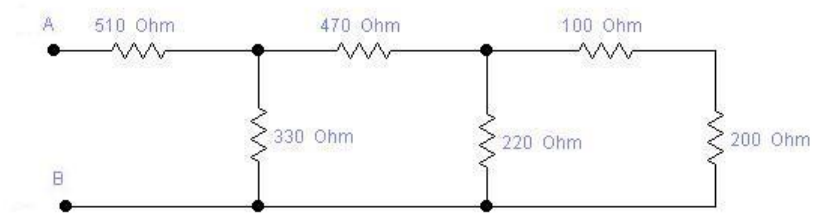

6)

